

EP02 - Arquitetura 2

Aluno: Bernardo Ladeira Borges Kartabil

Turno: Manhã

Unidade: Coração Eucarístico

Questão 6:

Início: A=2; (ou A=0010)

B=1; (ou B=0001)

AND(A,B);

B=3; (ou B=0011)

OR(A,B);

SOMA(A,B);

A=12; (ou A=1100)

NOT(A);

B=13; (ou B=1101)

AND(B,A);

Fim.

Instrução realizada	Binário (A,B,Op.code)	Valor em Hexa (0x ...)	Resultado em binário
AND(A,B)	0010 0001 00	(0000 1000 0100) = 0x084	0000
OR(A,B)	0010 0011 01	0000 1000 1101 = 0x08D	0011
SOMA(A,B)	0010 0011 11	0000 1000 1111 = 0x0F	0101
NOT(A)	1100 0011 10	0011 0000 1110 = 0x30E	0011


AND(B,A)	1100 1101 00	0011 0011 0100 = 0x334	1100
----------	--------------	---------------------------	------

Questão ULA 74LS181:


Instruções	Binário	Resultado da operação
450	0100 0101 0000	1011
CB1	1100 1011 0001	0011
A32	1010 0011 010	0001
C43	1100 0100 0011	0000
124	0001 0010 0100	1111
785	0111 1000 0101	0111
9B6	1001 1011 0110	0010
CD7	1100 1101 0111	0000
FE8	1111 1110 1000	1110
649	0110 0100 1001	0010
D9A	1101 1001 1010	1001
FCB	1111 1100 1011	1100
63C	0110 0011 1100	0001
98D	1001 1000 1101	1111
76E	0111 0110 1110	0111
23F	0010 0011 1111	0010

2) 32 linhas a tabela verdade


Circuitos:

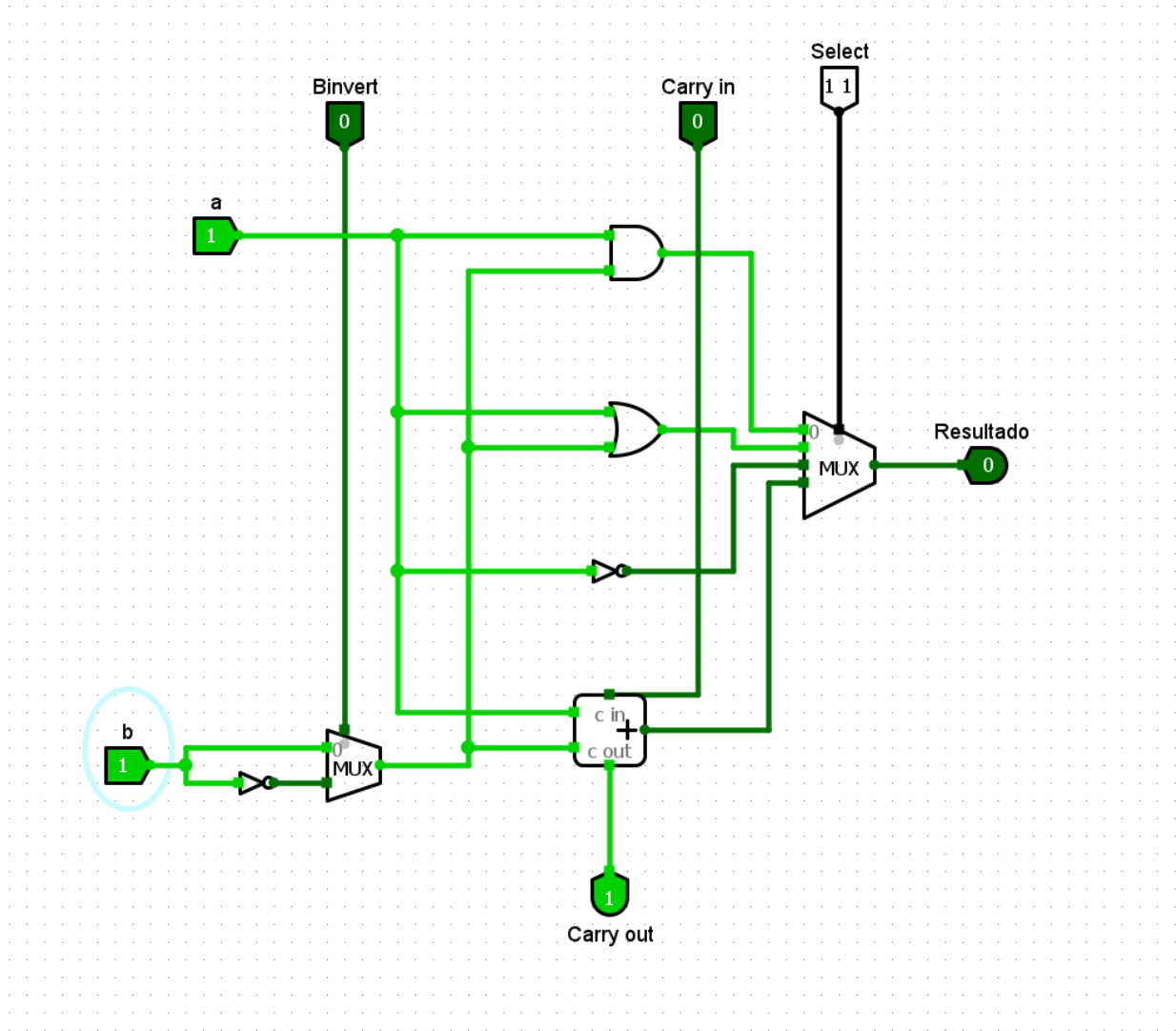


ULA 1 bit

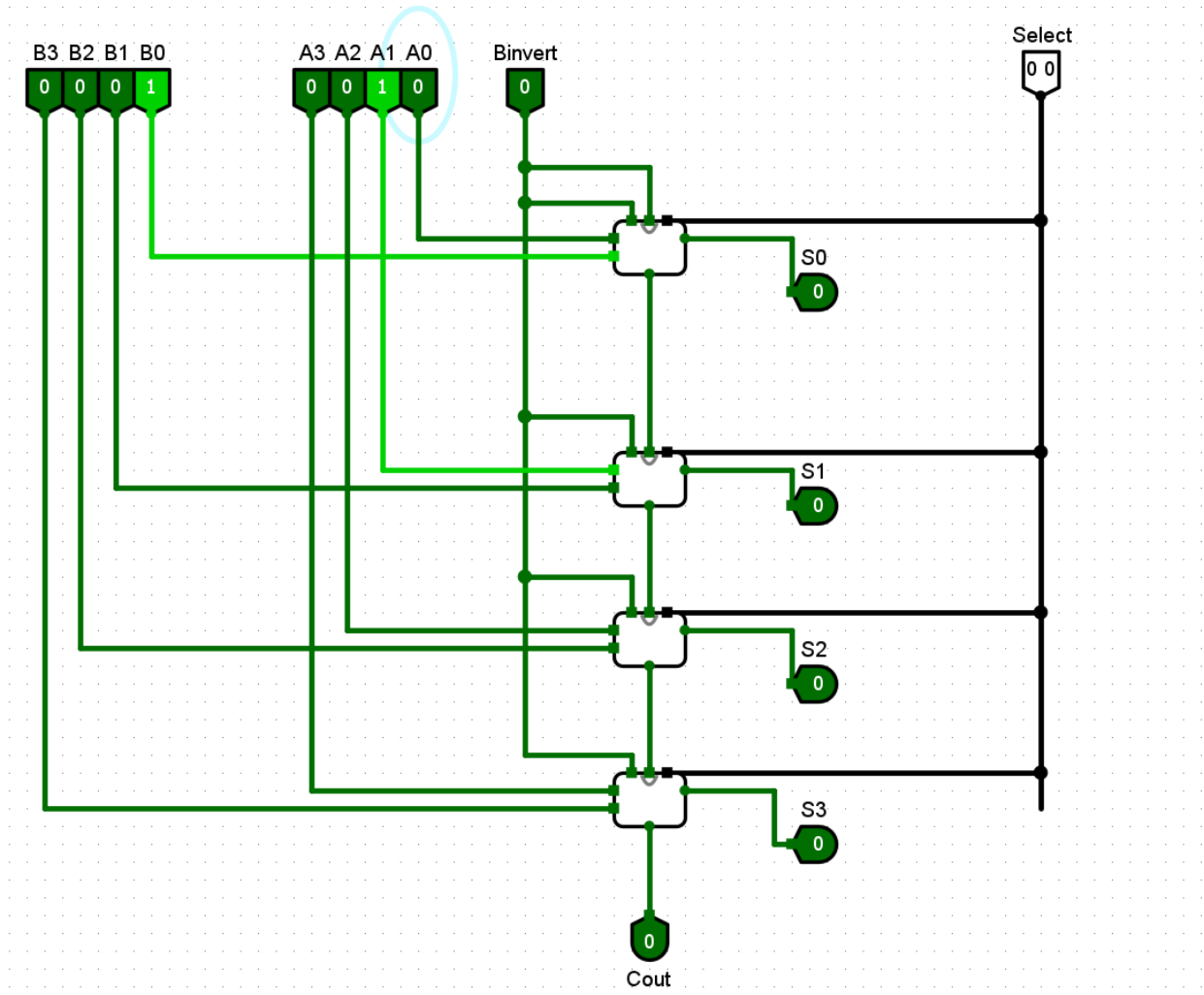


ULA 4 bits: AND(A,B)

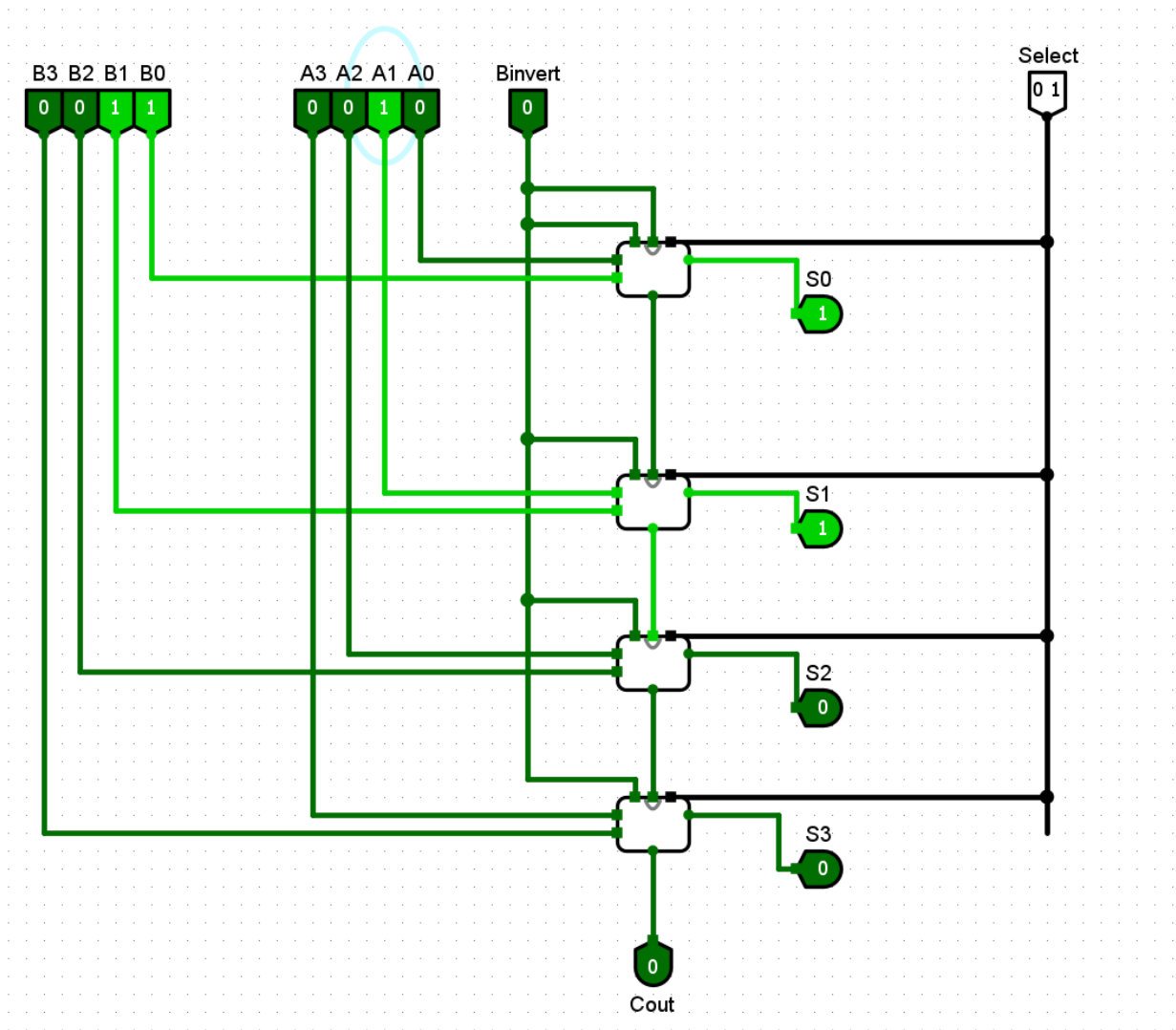


ULA 4 bits: OR(A,B)

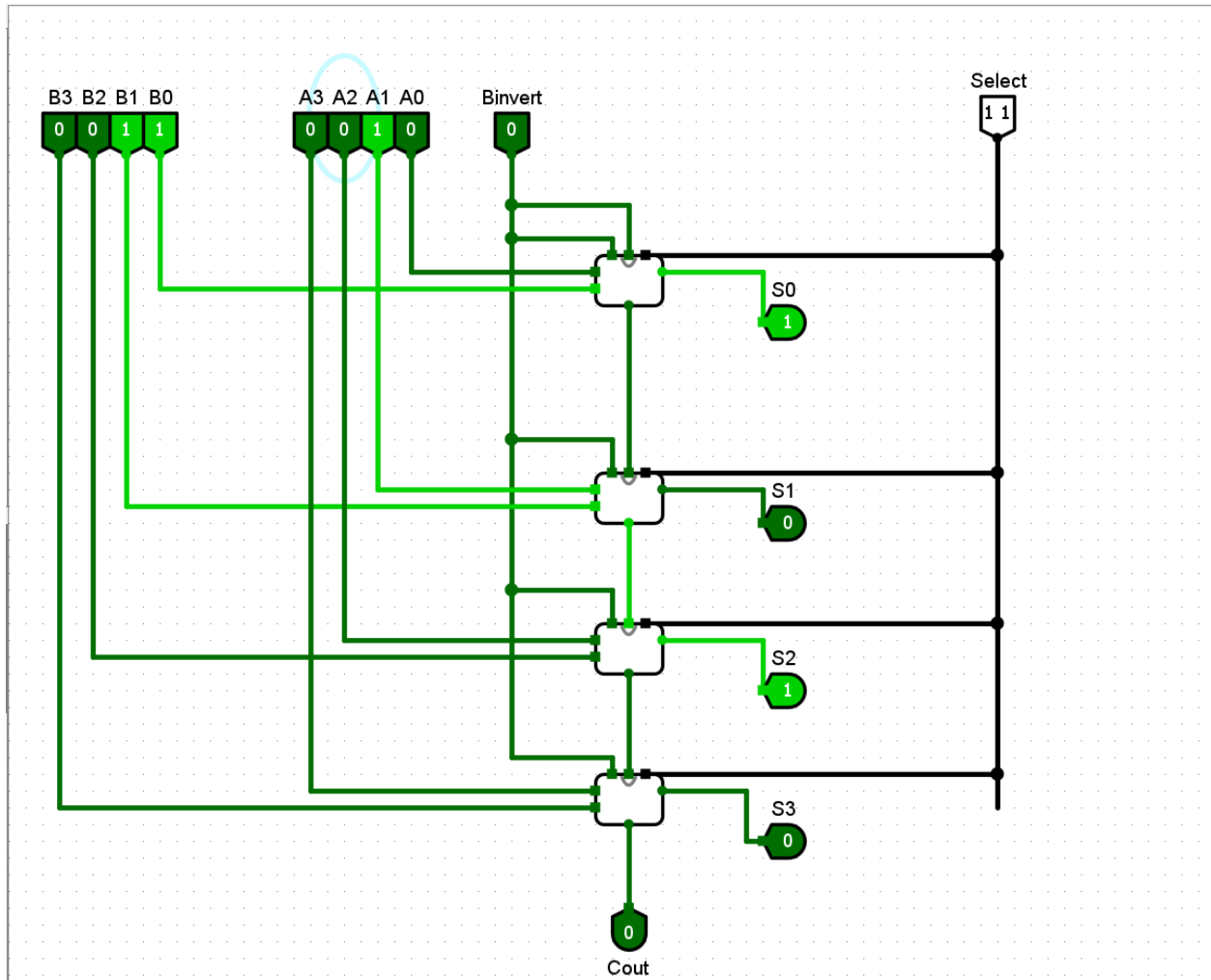


ULA 4 bits: SOMA(A,B)

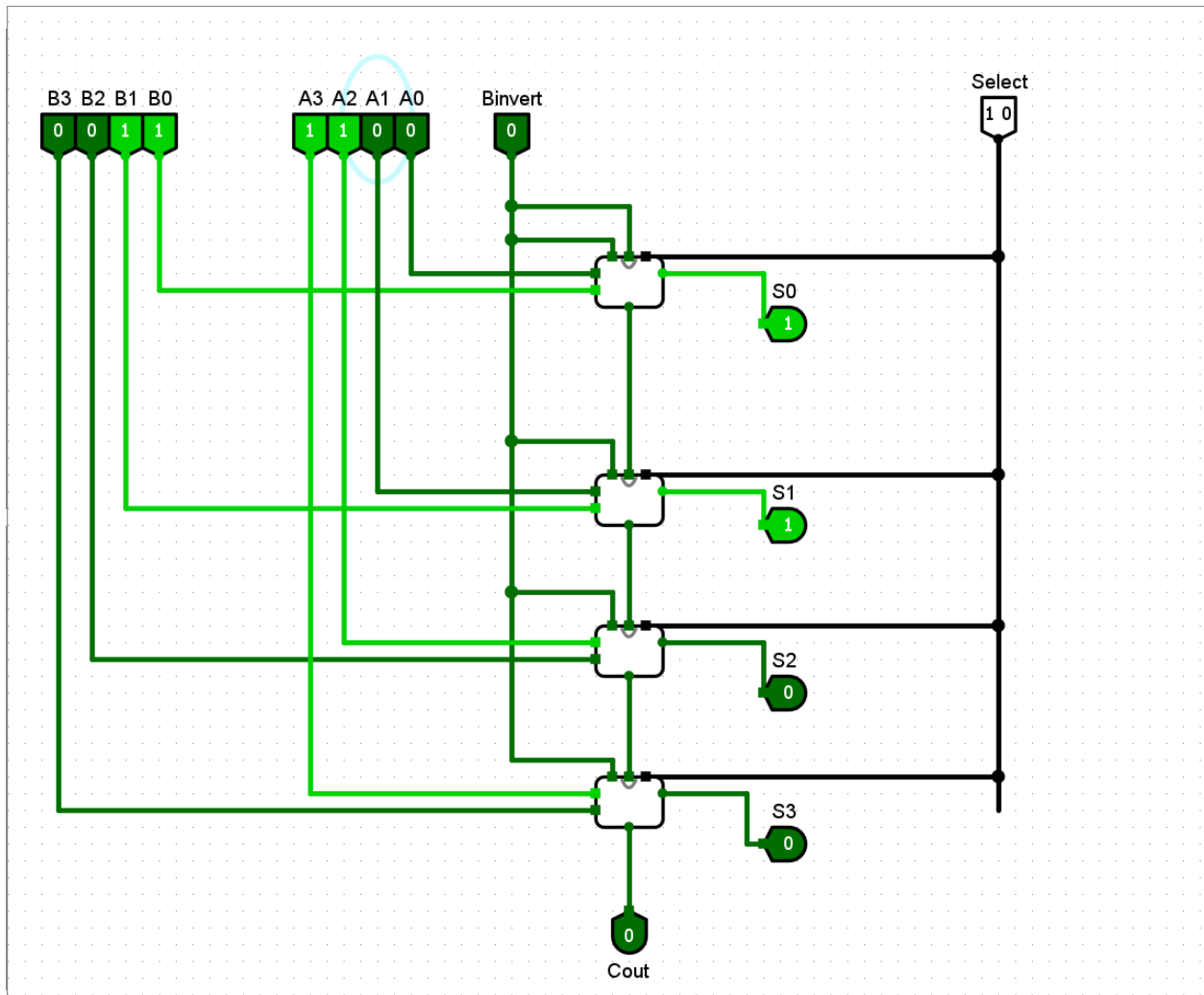

ULA 4 bits: NOT(A)

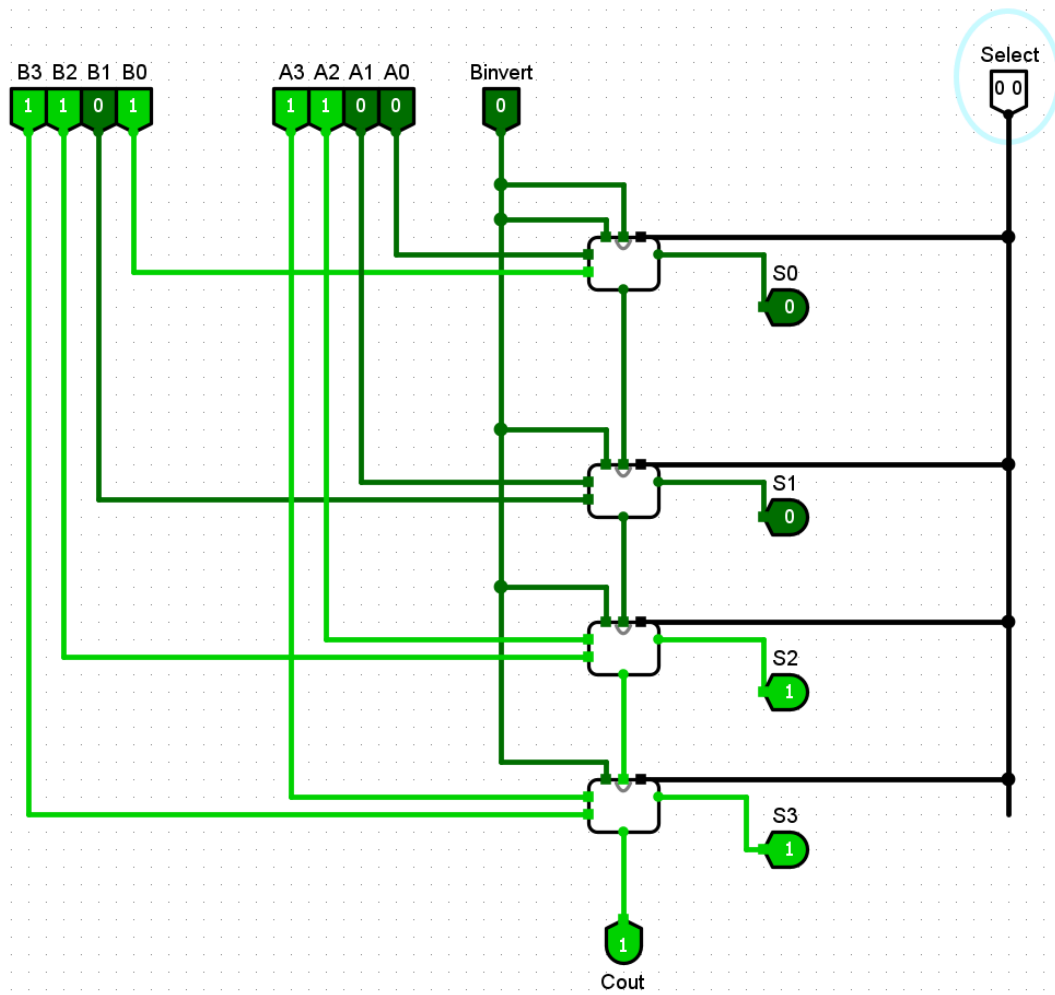

ULA 4 bits: AND(B,A)

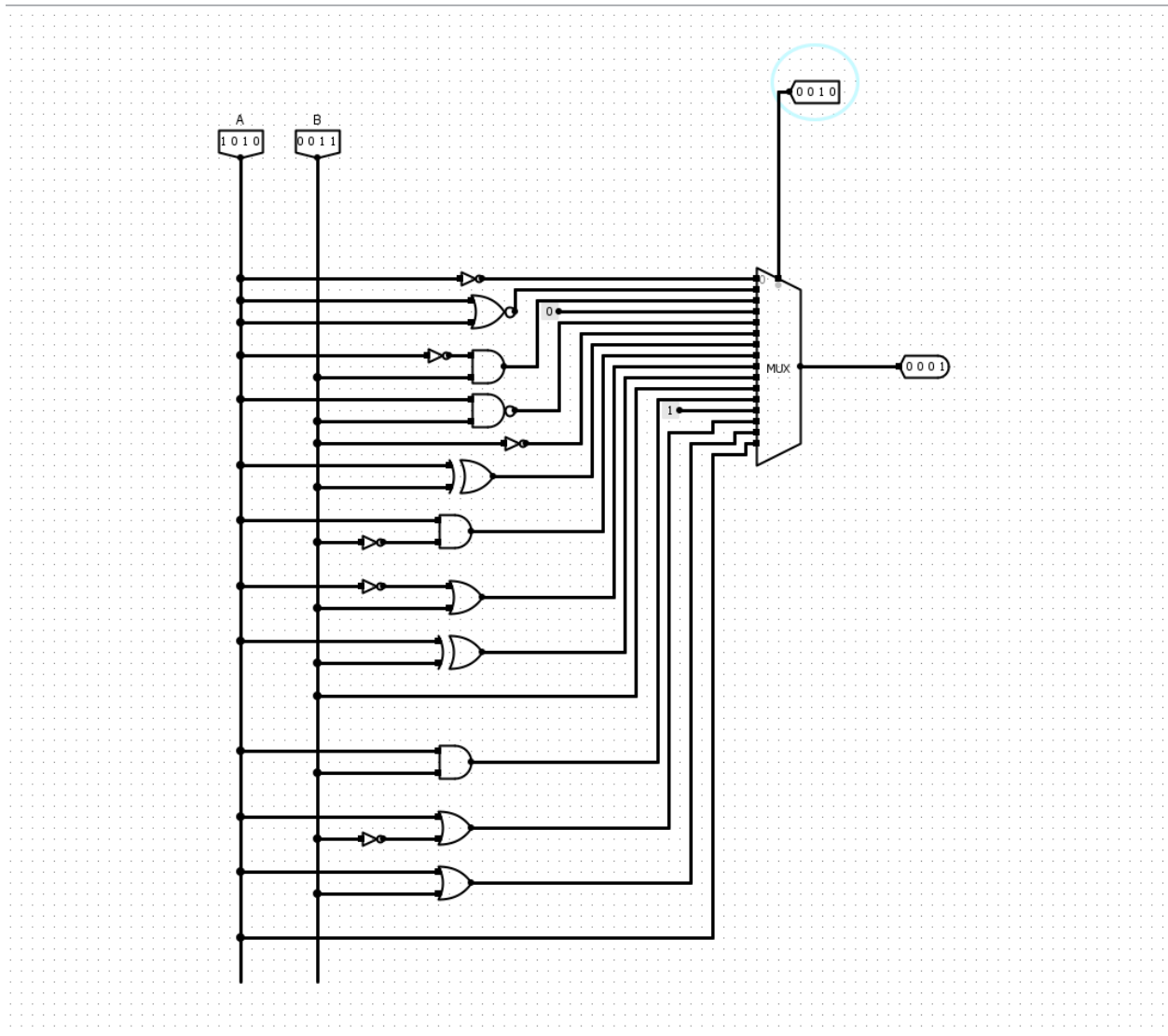

ULA 74LS181 fazendo a instrução A32